

D flip floplarıyla oluşturulan 7 segmentli saat devresi tabloları ve denklemleri

Bu projede 00:00:00 ile 23:59:59 arasında sayan bir saat devresi oluşturulmuştur.
Devrenin denklemleri aşağıdadır.

MOD 10 SAYACI TABLOSU

	önceki				sonraki				Flip flop (D)				7 segmentli led girişleri						
	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4+	Q3+	Q2+	Q1+	D4	D3	D2	D1	L8	L7	L6	L4	L3	L2	L1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
8	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
10	1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

• • • • •

2 3 4 5 6 7

D4

		Q2Q1			
		00	01	11	10
Q4Q3	00				
	01			1	
	11	x	x	x	x
	10	1		x	x

$$D4 = Q4 \cdot Q1' + Q3 \cdot Q1 \cdot Q2$$

D3

		00	01	11	10
				1	
Q4Q3	00				
	01	1	1		1
	11	x	x	x	x
	10			x	x

$$D3 = Q3Q2' + Q3Q1' + Q3'Q1Q2$$

D2

		00	01	11	10
			1		1
Q4Q3	00				
	01		1		1
	11	x	x	x	x
	10			x	x

$$D2 = Q2Q1' + Q4'Q1Q2'$$

D1

		00	01	11	10
		1			1
Q4Q3	00	1			
	01	1			1
	11	x	x	x	x
	10	1		x	x

$$D1 = Q1'$$

L8

		Q2Q1			
		00	01	11	10
Q4Q3	00	1			1
	01				1
	11	x	x	x	x
	10	1		x	x

$$L8 = Q2 \cdot Q1' + Q3'Q1'$$

L7

		00	01	11	10
		1		1	1
Q4Q3	00	1			1
	01		1		1
	11	x	x	x	x
	10	1	1	x	x

$$L7 = Q4 + Q2 \cdot Q1' + Q3' \cdot Q2 + Q3'Q1' + Q3 \cdot Q2' \cdot Q1$$

L3

		00	01	11	10
		1			1
Q4Q3	00	1			1
	01	1	1		1
	11	x	x	x	x
	10	1	1	x	x

$$L3 = Q4 + Q1'Q2' + Q1'Q3 + Q3 \cdot Q2'$$

L2

		00	01	11	10
		1		1	1
Q4Q3	00	1			1
	01		1	1	1
	11	x	x	x	x
	10	1	1	x	x

$$L2 = Q4 + Q2 + Q3 \cdot Q1 + Q3'Q1'$$

L6

	00	01	11	10
00	1	1	1	
01	1	1	1	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$$L6 = Q_3 + Q_2' + Q_1'$$

L4

	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1		1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$$L4 = Q_4 + Q_3' Q_2 + Q_3 Q_2' + Q_2 \cdot Q_1'$$

L1

	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1		1	
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$$L1 = Q_3' + Q_1' Q_2' + Q_1 Q_2$$

MOD 6 SAYACI

	önceki			sonraki			Flip flop (D)			7 segmentli led girişleri						
	Q7	Q6	Q5	Q7+	Q6+	Q5+	D7	D6	D5	L8	L7	L6	L4	L3	L2	L1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
3	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1
4	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1
5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
6	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	D7 $Q_2 Q_1$			
	00	01	11	10
Q ₃ 0			1	
1	1		x	x

$$D7 = Q_2 Q_1 + Q_3 \cdot Q_1'$$

	D6 $Q_2 Q_1$			
	00	01	11	10
Q ₃ 0		1		1
1			x	x

$$D6 = Q_2 \cdot Q_1' + Q_3' Q_2' Q_1$$

	D5			
	00	01	11	10
Q ₃ 0	1			1
1	1		x	x

$$D5 = Q_1'$$

	L8 $Q_2 Q_1$			
	00	01	11	10
Q ₃ 0	1			1
1			x	x

$$L8 = Q_3' \cdot Q_1'$$

	L7 $Q_2 Q_1$			
	00	01	11	10
Q ₃ 0	1		1	1
1		1	x	x

$$L7 = Q_2 + Q_1 \cdot Q_3 + Q_3' \cdot Q_1'$$

	L6			
	00	01	11	10
Q ₃ 0	1	1	1	
1	1	1	x	x

$$L6 = Q_2' + Q_1$$

	L3			
	00	01	11	10
Q ₃ 0	1			
1	1	1	x	x

$$L3 = Q_3 + Q_2' Q_1'$$

	L2			
	00	01	11	10
Q ₃ 0	1		1	1
1		1	x	x

$$L2 = Q_2 + Q_3 \cdot Q_1 + Q_3' \cdot Q_1'$$

	L1			
	00	01	11	10
Q ₃ 0	1	1	1	1
1	1		x	x

$$L1 = Q_3' + Q_2 + Q_1'$$

	L4			
	00	01	11	10
Q ₃ 0			1	1
1	1	1	x	x

$$L4 = Q_3 + Q_2$$

MOD 2 SAYACI

	önceki		sonraki		Flip flop		7 segmentli led girişleri						
	Q12	Q11	Q12+	Q11+	D12	D11	L8	L7	L6	L4	L3	L2	L1
0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1
3	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

$$D_{12} = Q_{11}$$

$$D_{11} = Q_{11}' \cdot Q_{12}'$$

$$L_8 = Q_{11}'$$

$$L_3 = Q_{12}' \cdot Q_{11}'$$

$$L_7 = Q_{11}'$$

$$L_2 = Q_{11}'$$

$$L_6 = Q_{12}'$$

$$L_1 = 1$$

$$L_4 = Q_{12}$$